

① POROČILO
 Uaja 3: Korekcijske merilnega območja
 2 kV
 pri skupni uporabi: $R_2 + R_d + R_m = 52 k\Omega$

① $U_{1,2,3} = 0,30 V \pm 0,015 V \leftarrow 5\%$

$R_m = (2000 \Omega \pm 100 \Omega) = 2000 \Omega (1 \pm 0,05)$

$R = \frac{U_0}{I - I_0}$ $I = 0,15 mA \leftarrow$ tož na popolni odsklon
 $\pm 0,01 mA$

② Ampermetar območje 300 mA $R_A = \frac{U_0}{I - I_0} = \frac{0,3 V}{300 mA - 0,00015 mA} \leftarrow 5\%$

$R_A = (1,0 \Omega \pm 0,05) = 1,0 \Omega (1 \pm 0,05)$

③ Voltmeter območje 5,0 V $R_V = \frac{U - U_0}{I_0} = \frac{5,0 V - 0,3 V}{0,00015 A} \leftarrow 5\%$

$R_V = 31300 \Omega (1 \pm 0,05) = (31000 \pm 2000) \Omega$

učeba na volfrumov filmet:

mal pri: 50 mA / 1,3 V

sveti pri 140 mA / 3,7 V

g_1 : dajmo meriti tož.

g_2 : ko se tož razdeli: $I = I_g + I_s$ $I_g = I_0 \rightarrow I_s = I - I_0$

$U_s = U_0$

g_3 : bolj občutljivi tuljavnici ali ojačanje

olnva rešen:

g_4 : preko nje gane dolžine

$U_s = I_s R_s \leftarrow$

$U_0 = (I - I_0) R_s$

$\hookrightarrow R_s = \frac{U_0}{I - I_0}$

g_5 : $R_p = \frac{U - U_0}{I_0} = \frac{(20 - 5) V}{0,00015 A}$

$R_p = 100 k\Omega$